



Disciplina de Sistemas Embarcados

Atividade - Aula 08


Professor Wagner Lucca

Orientações:


Realizar print dos circuitos conforme cada aferição realizada. Foto do circuito completo.

Salvar como PNG caso queira reduzir o tamanho da imagem.


Exercício 01 - Aferição de resistor:

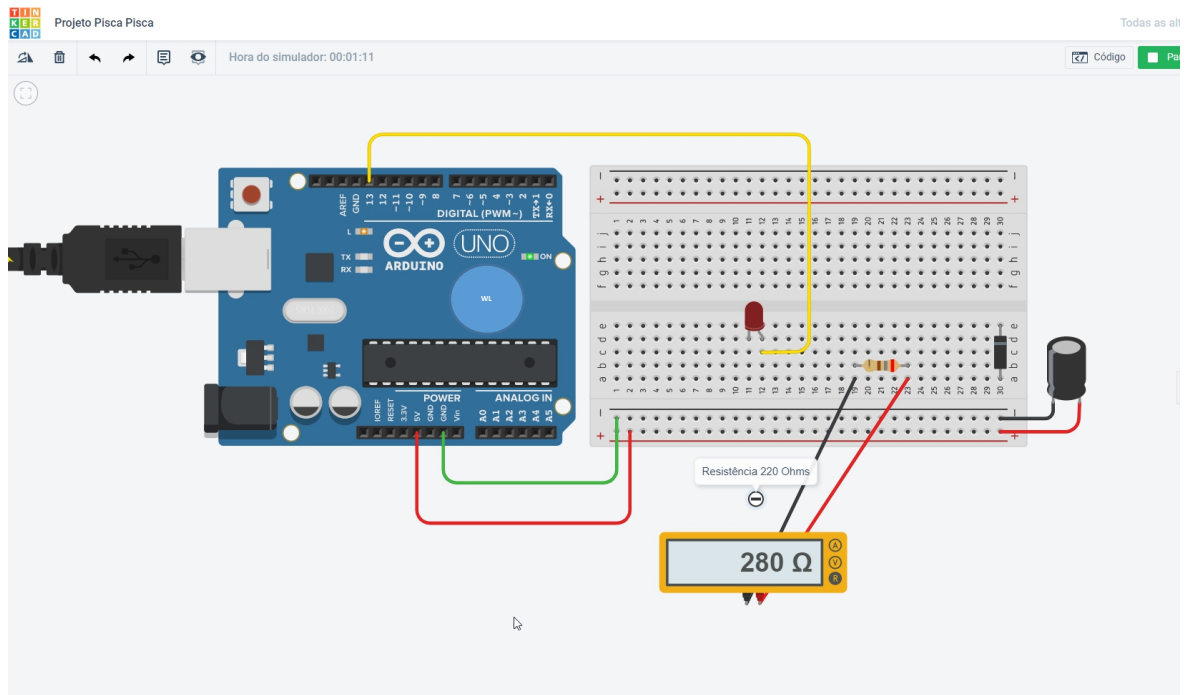


Exercício 02 - Aferição de capacitor:

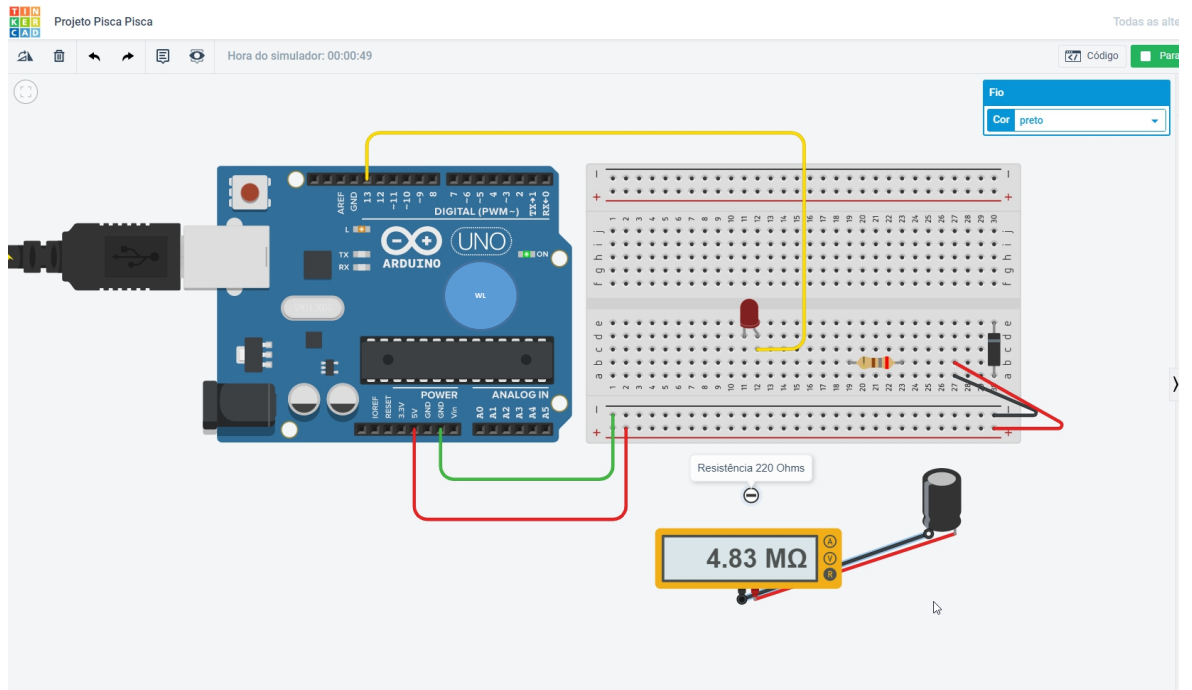

Exercício 03 - Aferição de Tensão no circuito:

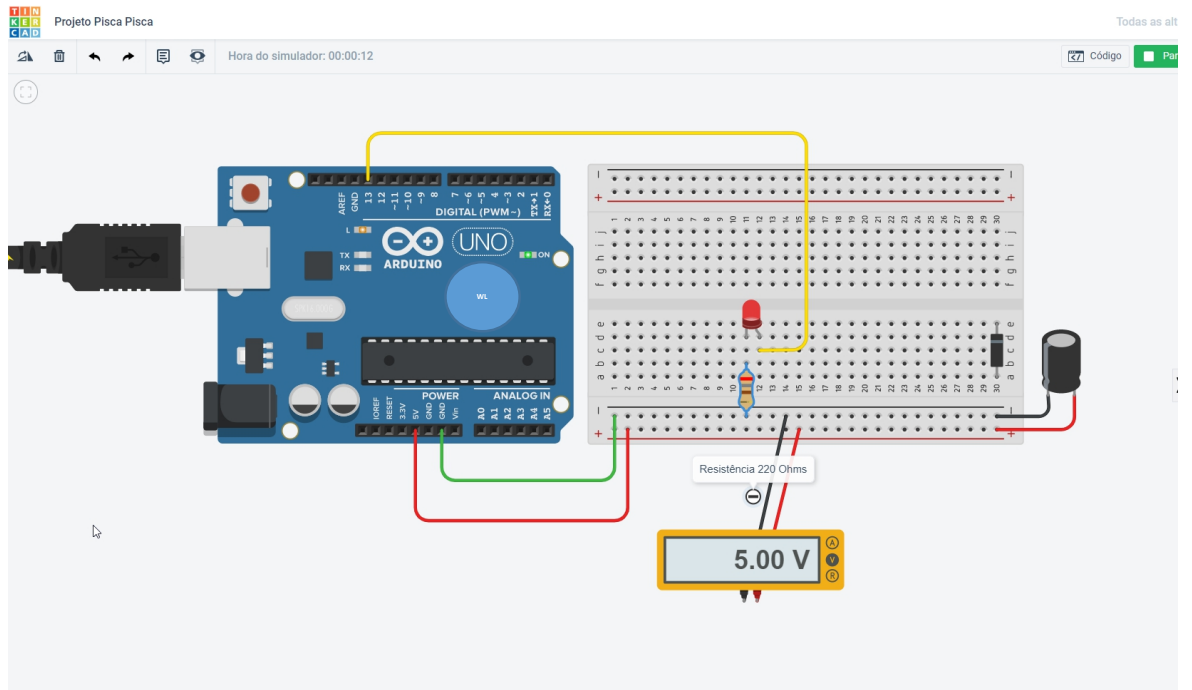

Exercício 04 - Aferição de Tensão sobre o Led:

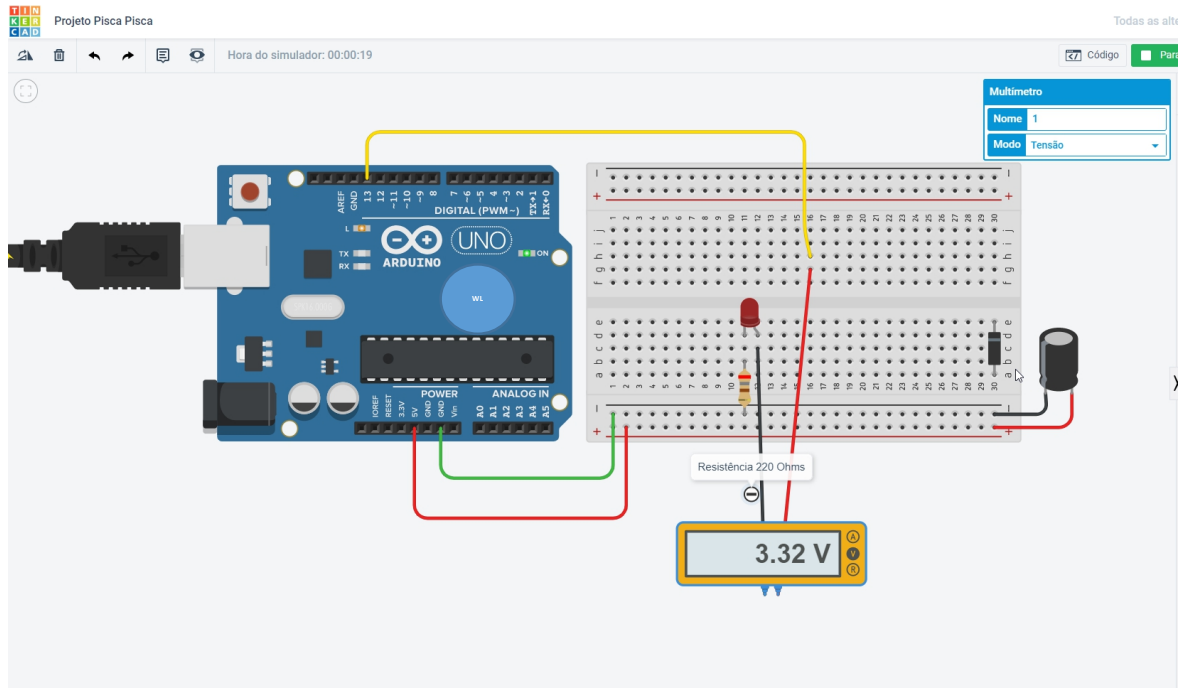

Exercício 05 - Aferição de corrente sobre o Led:

